

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB4 &5**  
**THIẾT KẾ DATAPATH, CONTROL UNIT**  
**MÔN CE118 – THIẾT KẾ LUẬN LÝ SỐ**  
**Giảng viên hd: Ths. HỒ NGỌC DIỄM**

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Đình Anh. MSSV: 23520057

Nguyễn Hoàng Quốc Cường. MSSV: 23520200

Lớp CE118.P21

Nội dung thực hành:

Thiết kế một Simple DATAPATH 8-bit để thực hiện phép toán  $S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$  Với  $n$  là input được nhập từ ngõ vào.

1. Thiết kế mã giả

$S = 0$

$i = 0$

$n = \text{input.}$

while (  $n > 0$  )

$i = i + 1;$


$S = s + i$


$n = n - 1 ;$

2. Xác định các thành phần cần thiết của datapath

- Chúng ta cần một tập thanh ghi REGISTER FILE ít nhất 4 địa chỉ để lưu các giá trị  $S$  ,  $I$  ,  $N$ , với thanh ghi đầu tiên luôn có giá trị 0.
- Một SELECTOR ( Mux2\_1) để chọn lựa ngõ vào là input hoặc là dữ liệu từ ALU.
- Một ALU gồm tối thiểu các chức năng cộng , cộng 1 , trừ 1.
- Một TRI-STATE để xác định thời điểm tính xong kết quả và đưa kết quả ấy ra output.

3. Xây dựng ASM chart.

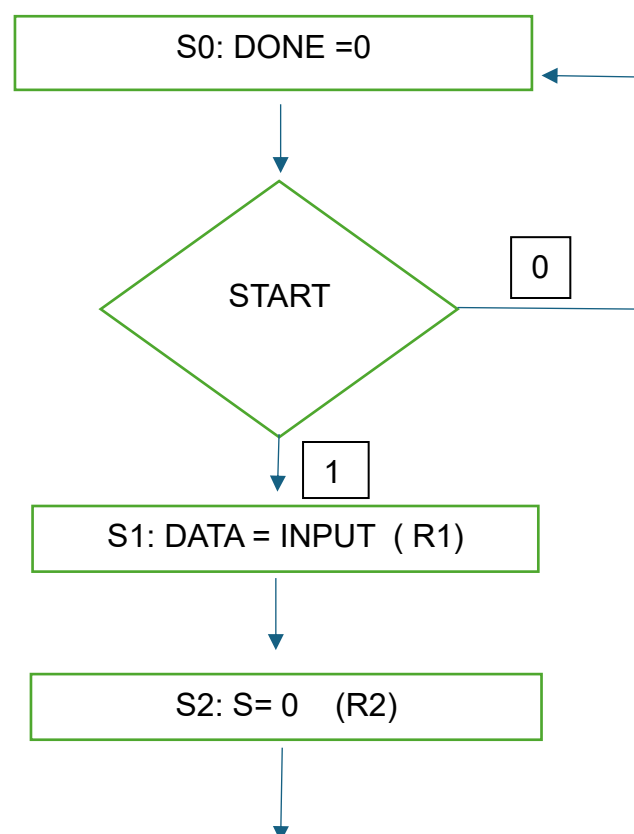

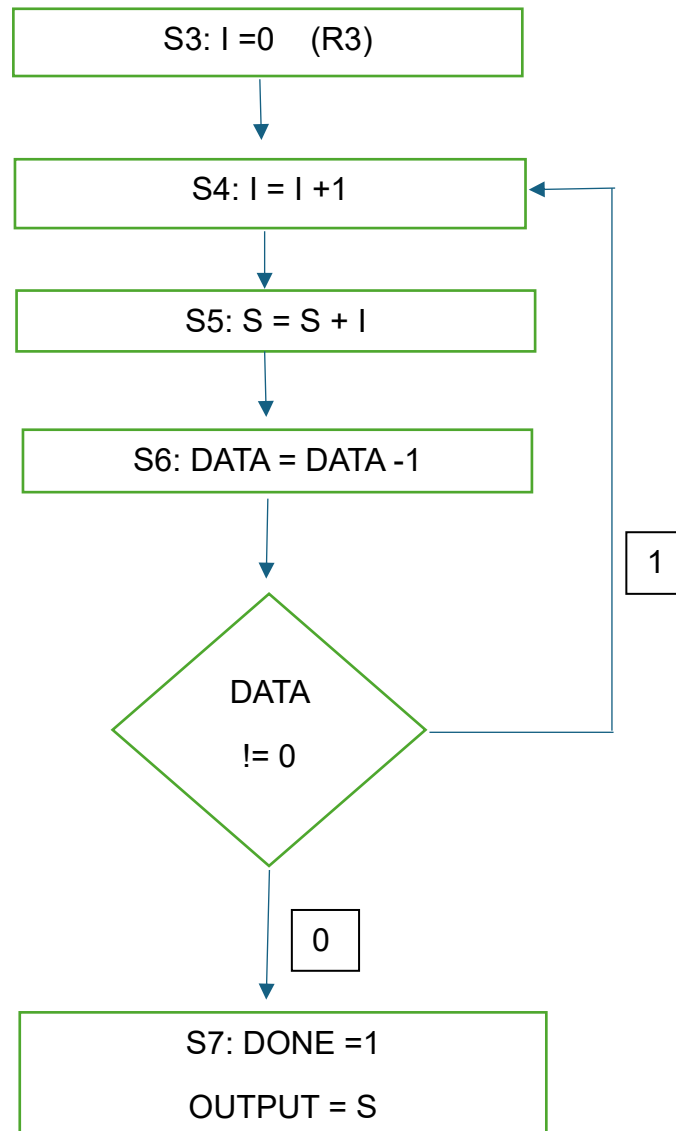

4. Từ lưu đồ trên, ta xây dựng bảng chuyển đổi trạng thái dưới: (Hình 1)

STATE	Q2Q1Q0	START, DATA != 0			
		00	01	10	11
S0	000	000	000	001	001
S1	001	010	010	010	010
S2	010	011	011	011	011
S3	011	100	100	100	100
S4	100	101	101	101	101
S5	101	110	110	110	110
S6	110	111	100	111	100
S7	111	000	000	000	000

Hình 1.

- Từ bảng trên, ta có karnap như sau (Hình 2) .

Q1Q0	Q2 = 0				Q2 = 1			
	00	01	11	10	00	01	11	10

START, DATA !=0								
00	000	010	100	011	101	110	000	111
01	000	010	100	011	101	110	000	100
11	001	010	100	011	101	110	000	100
10	001	010	100	011	101	110	000	111

Hình2.

- Từ karmap, ta rút ra được có ngõ vào kế tiếp:


$$Q2(\text{NEXT}) = Q2'Q1Q0 + Q2Q0' + Q2Q1'$$

$$Q1(\text{NEXT}) = Q1'Q0 + Q2'Q1Q0' + (\text{DATA} \neq 0)'Q2Q1Q0'$$

$$Q0(\text{NEXT}) = Q2'Q1'Q0'\text{START} + Q2'Q1Q0' + Q2Q1'Q0' + Q2Q1Q0'(\text{DATA} \neq 0)'$$

- Bảng điều khiển của các ngõ cần thiết kế:

- SELECTOR : S = 1 -> Q = I1, S = 0 -> Q = I0 ( Hình 3).

 

Hình 3. SELECTOR.

- REGISTER FILE: (Hình 4) .

CLK: xung clock

WRI\_ENA: cho phép ghi.

WR\_A1: Địa chỉ ghi dữ liệu.

WR\_A0:

READ\_ENA\_A: Cho phép đọc dữ liệu thứ 1.

R\_A0: Địa chỉ đọc dữ liệu thứ 1

R\_A1


READ\_ENA\_B: cho phép đọc dữ liệu ngõ thứ 2

R\_B0: địa chỉ đọc dữ liệu ngõ thứ 2

R\_B1:


I : Dữ liệu được đưa vào.

- A: Ngõ ra đọc dữ liệu thứ 1
- B: Ngõ ra đọc dữ liệu thứ 2.

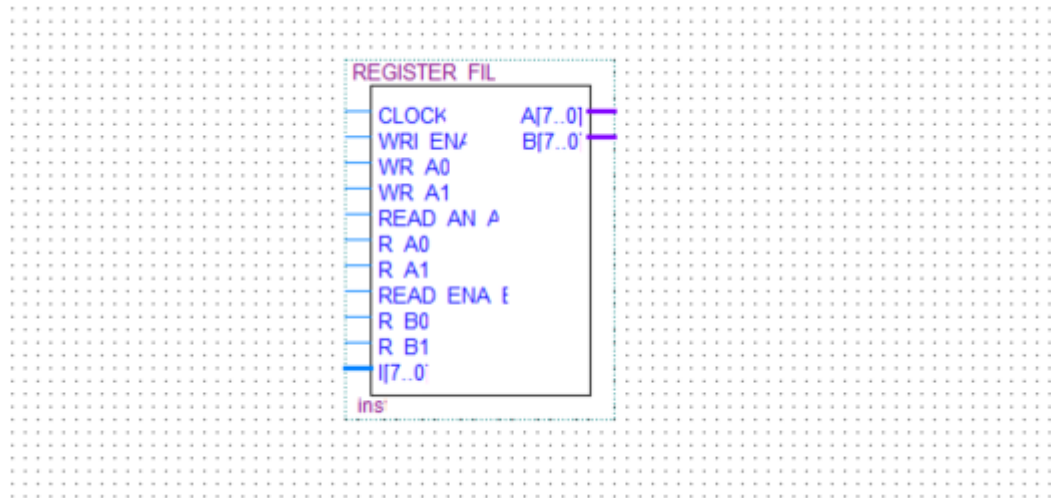


Hình 4. REGISTER FILE.

- Chi tiết thiết kế của REGISTER FILE: (Hình 5).

 


Hình 5. REGISTER FILE 8 bit, 4 địa chỉ.

- Register file được thiết kế bằng cách ghép các khối RFC với nhau, trong đó mỗi khối RFC được thiết kế như sau (Hình 6)

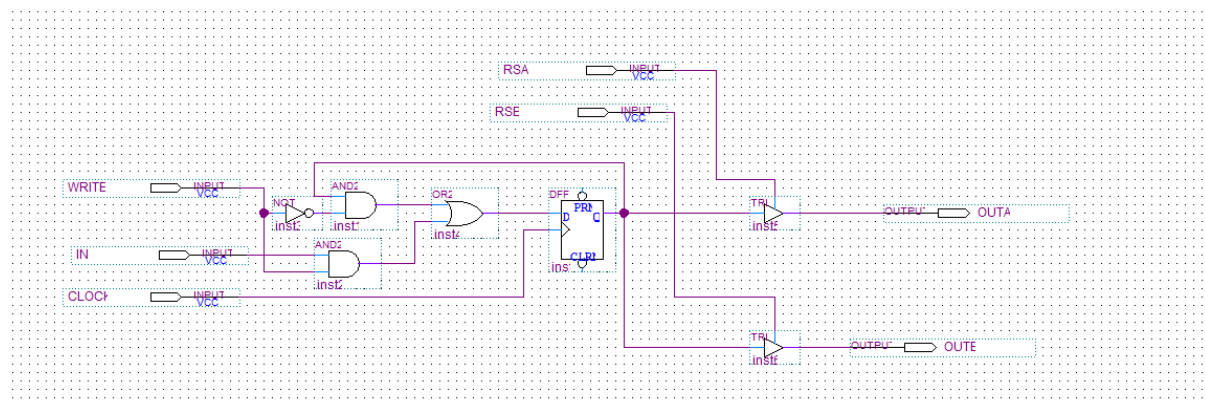


Hình 6.

- Vì thanh ghi đầu tiên luôn giữ giá trị 0, nên ta thiết kế cell này như sau: (Hình 7)

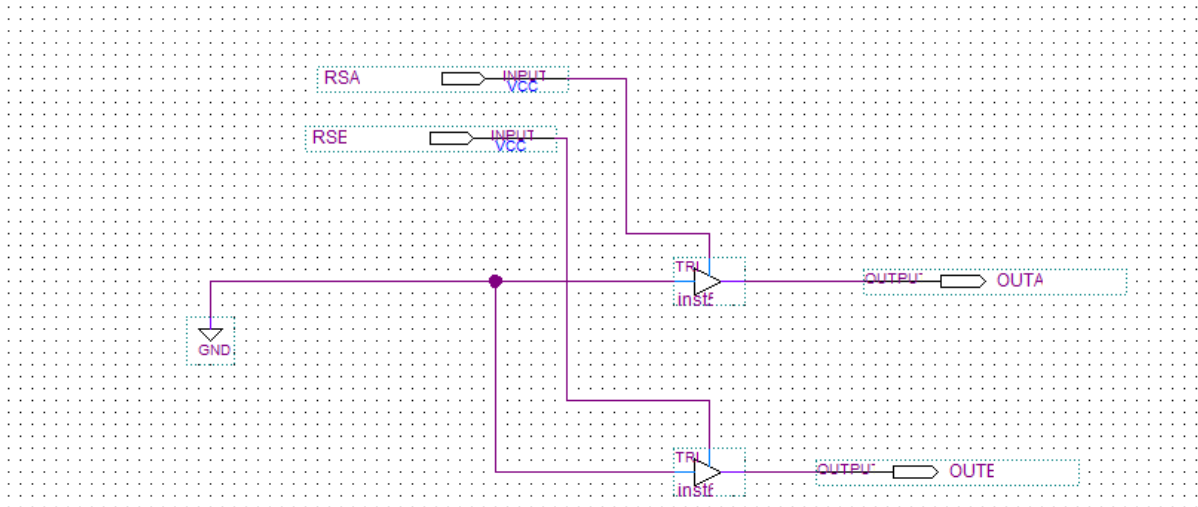


Hình 7.

- Bộ tính toán ALU: (Hình 8).  
S1S0 : 00 -> A + B, 10 -> A + 1, 10 -> A + 0, 11 -> A - 1 .

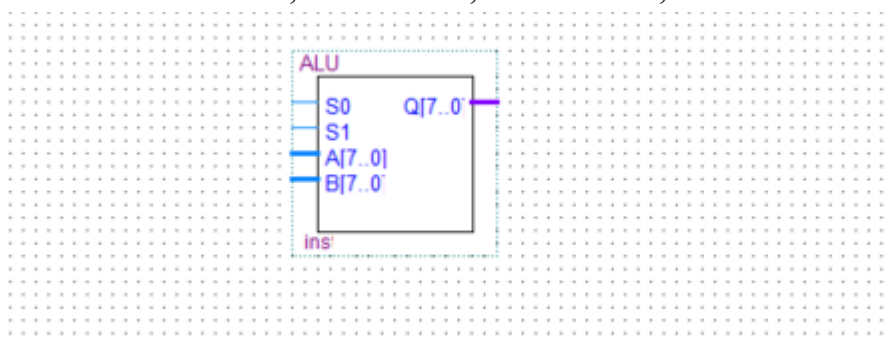

Hình 8. Bộ tính toán ALU.

- Buffer : S = 1 -> Q = I, S = 0 -> Q = Z (Hình 9).

 


Hình 9. Buffer.

- Từ các tín hiệu trên, ta có bảng control word như sau ( Hình 10)


CONTROL WORD													
State	Wr Ena	Wr A <sub>1</sub>	Wr A <sub>0</sub>	R <sub>Ena</sub> A	R A <sub>1</sub>	R A <sub>0</sub>	R <sub>Ena</sub> B	R B <sub>1</sub>	R B <sub>0</sub>	S 1	S 0	S (buffer)	S (selector)
S0	0	X	X	0	X	X	0	x	X	x	X	0	0
S1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S4	1	1	1	1	1	1	0	X	X	0	1	0	0
S5	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
S6	1	0	1	1	0	1	0	X	X	1	1	0	0
S7	0	X	X	1	1	0	0	X	x	1	0	1	0

Hình 10.

- Từ bảng control word, ta đưa lên bìa kar và rút gọn được các tín hiệu như sau:
  - $WR\_ENA = Q2Q1' + Q2'Q0 + Q1Q0'$
  - $WR\_A1 = Q2Q1' + Q2'Q1$
  - $WR\_A0 = Q2'Q0 + Q2Q0'$
  - $R\_ENA\_A = Q2 + Q1$
  - $R\_A1 = Q2Q1' + Q2Q0$
  - $R\_A0 = Q2Q1' + Q2Q0'$
  - $R\_ENA\_B = Q2'Q1 + Q2Q1'Q0$
  - $R\_B1 = Q2$
  - $R\_B1 = 0$
  - $S1 = Q2Q1$
  - $S0 = Q2Q0'$
  - $S(BUFFER) = DONE = Q2Q1Q0$
  - $S(Selector) = S1 = Q2'Q1'Q0$ .
  - $(data \neq 0) = \text{or tất cả các bit dữ liệu sau mỗi trạng thái.}$
- Ta có datapath như sau ( Hình 11)

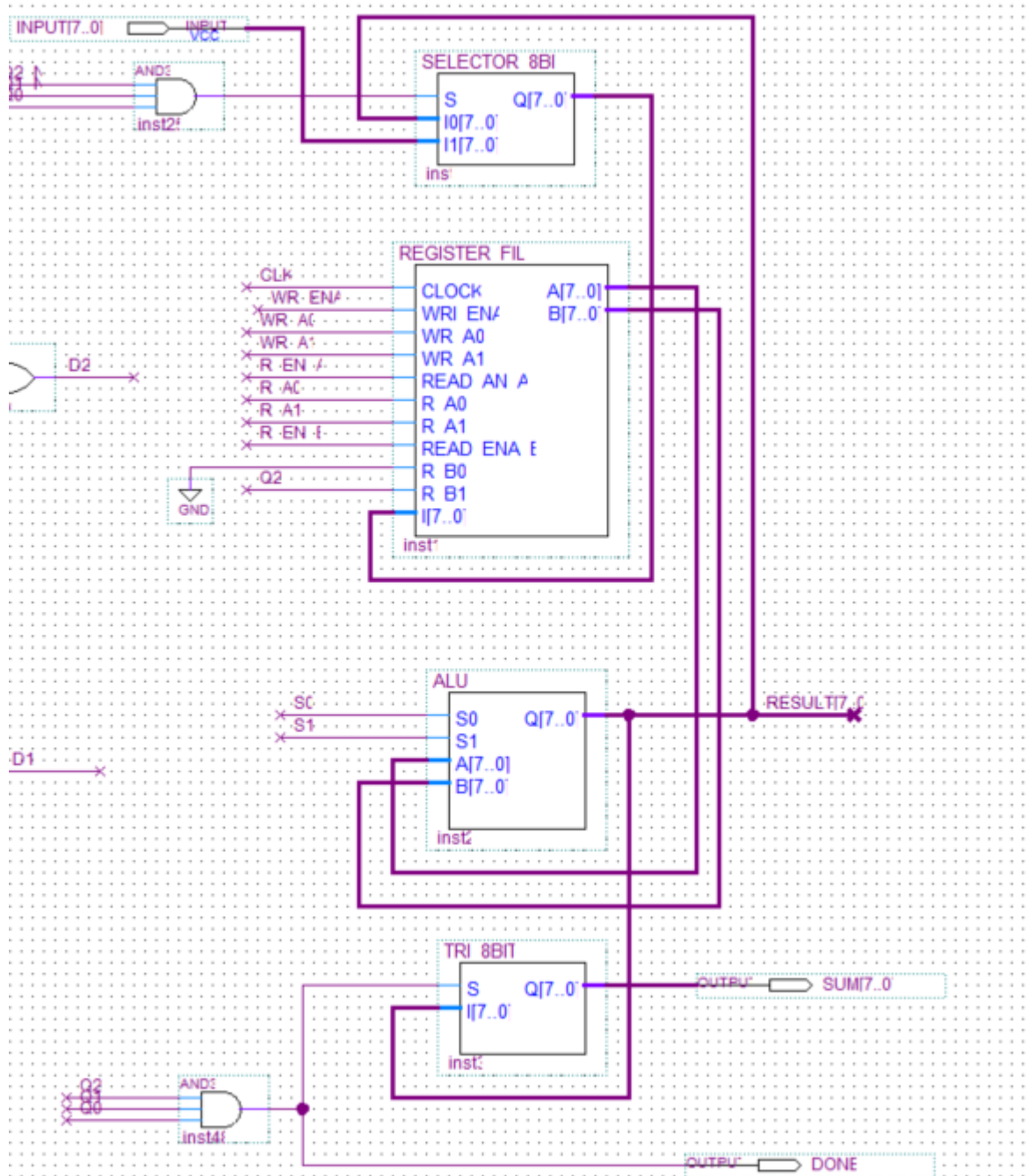


Hình 11.

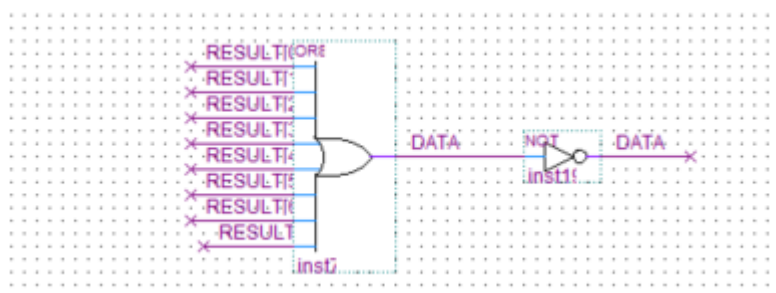

Hình 12. Ngõ (Data != 0) mà đúng hoặc sai.




- Thiết kế mạch hoàn chỉnh: (Hình 13).

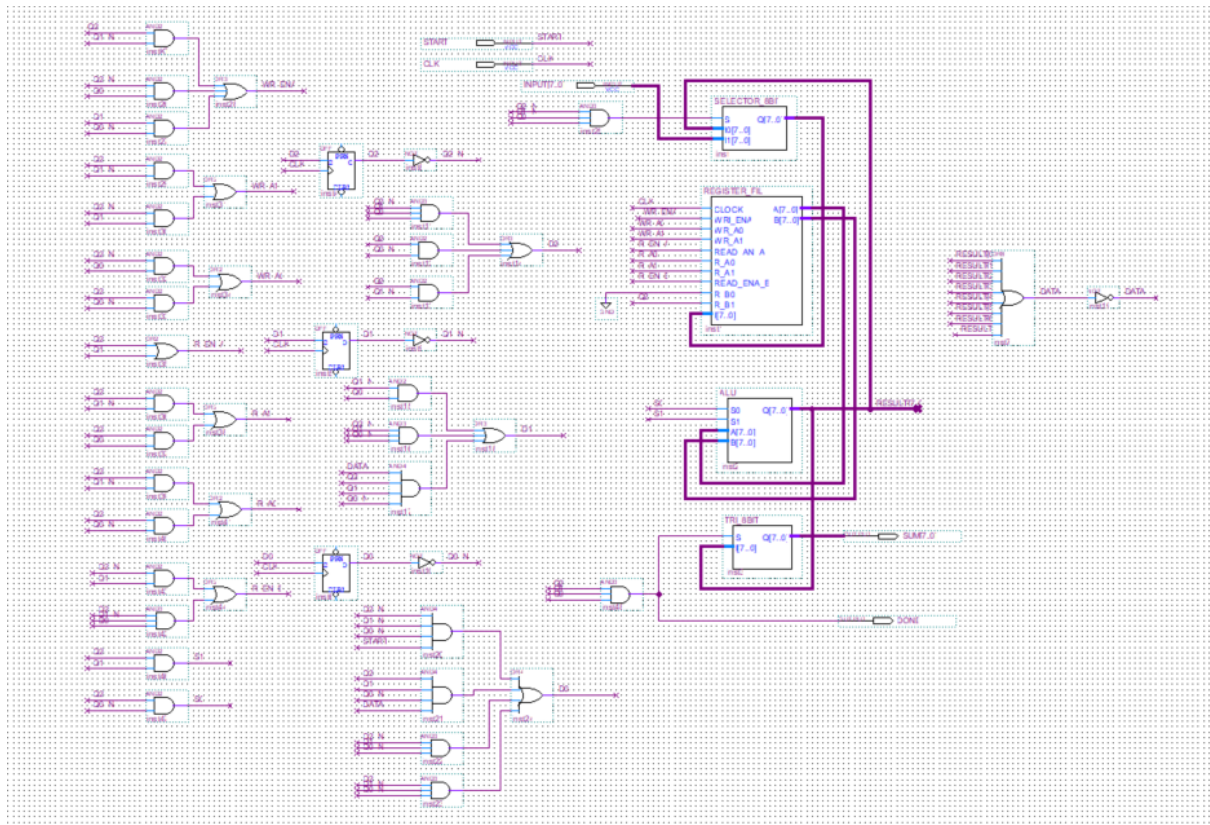


Hình 13.

- Kết quả kiểm tra bằng waveform:

 


Hình 14.

- Với test case thứ 1: Input là 3, tổng là  $0 + 1 + 2 + 3 = 6$  -> test case thứ nhất đúng, mất 13 chu kì để hoàn thành. (Hình 14)

 

Hình 15.

- Với test case thứ 2: Input đưa vào 5, vậy tổng là  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$
- > test case thứ 2 đã đúng, mất 19 chu kì để hoàn thành. (Hình 15)

 

Hình 16.

- Với test case thứ 3: Input đưa vào là 5, vậy tổng là  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$  -> test case thứ 3 đã đúng, mất 22 chu kì để hoàn thành. (Hình 16).